
Autor: Giulio C. Facchin


Gráfico de Comunicação da Bomba


Antes

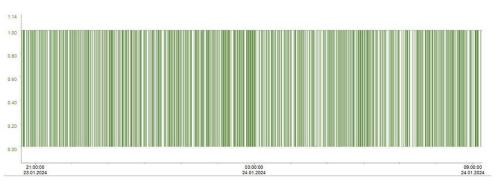




Depois

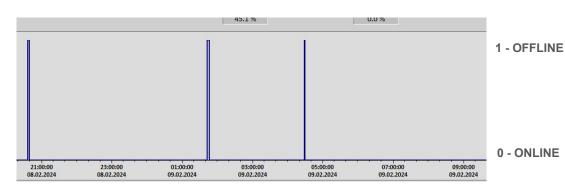

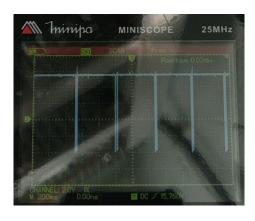


Autor: Giulio C. Facchin


Ligação Antes

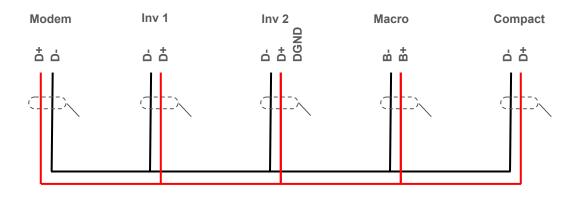



Ligação Depois

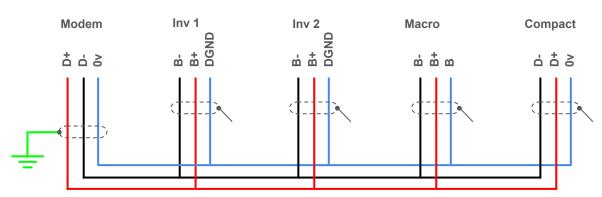

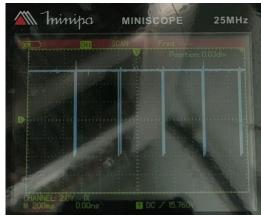


Análise Antes

Análise Depois


2.0 Vcc/divisão; 200ms



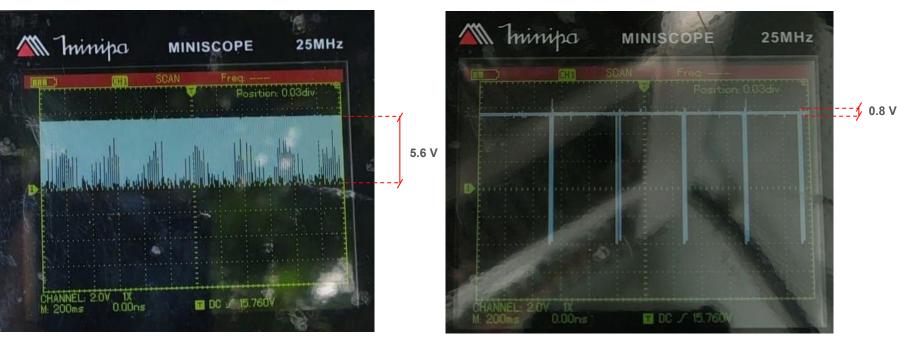

Comunicação passando


Teoria em Giulio Fc:

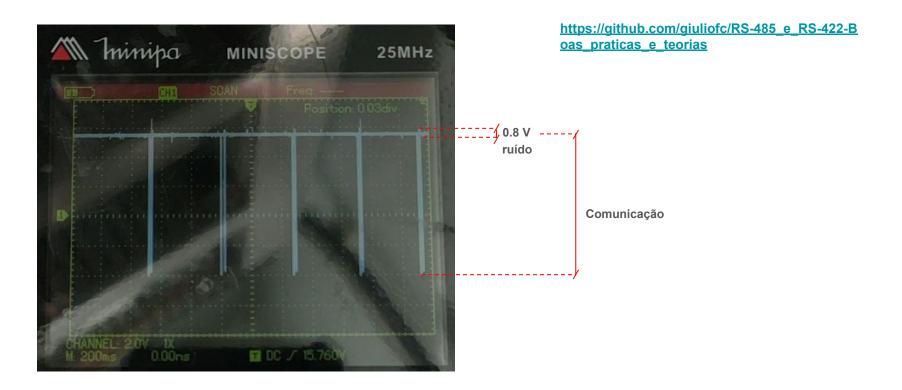

Ligação para Longas Distâncias

Anexo 1:

É possível ver que restou um ruído, a ligação a seguir pode ser utilizada para longas distâncias e amenizar este resquício.

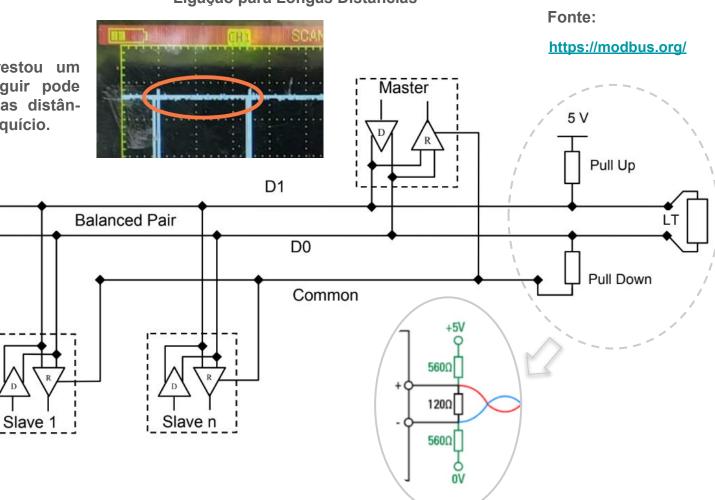

Anexo 2:

Se ligar a fonte do osciloscópio na tomada do quadro, o ruído na leitura aumenta. Importante ter um osciloscópio a bateria.

Alimentação do Osciloscópio: Fonte Bateria

